

Sistemas de Comunicaciones

Actividad de Simulación


Simulación Modem BLU

- **Objetivo**

Realizar una simulación del proceso de modulación y demodulación (sincrónica) de BLU.

- **Implementación**

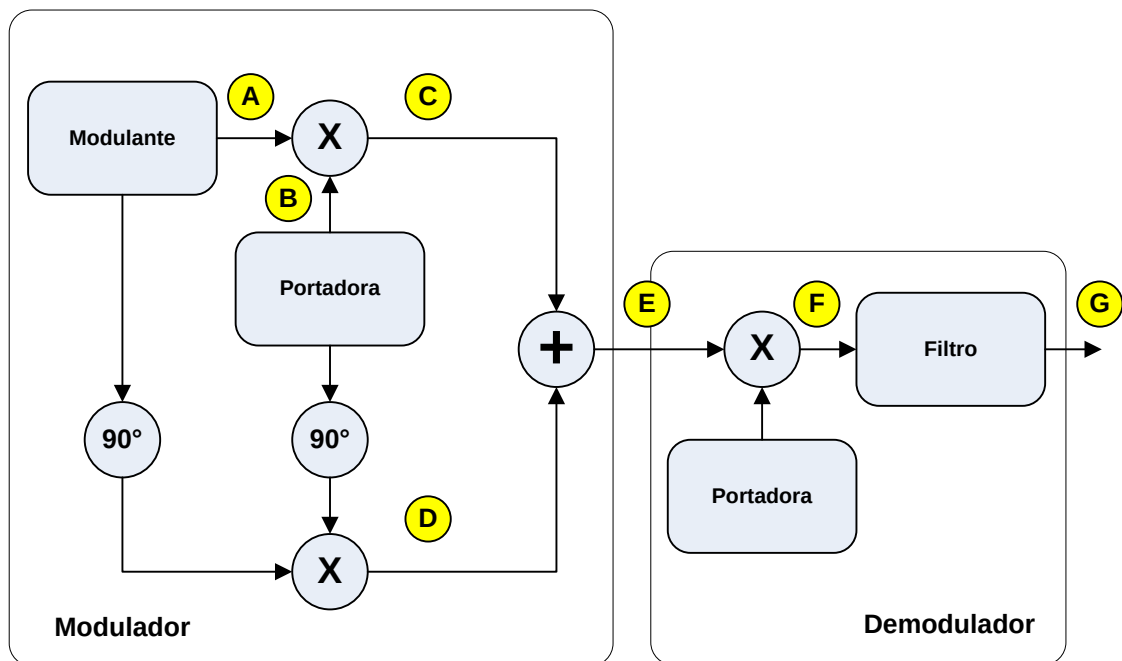El siguiente esquema ilustra los procesos a implementar:



Valores de la implementación:

- Modulante: 1V – 10KHz
- Portadora: 1V – 100KHz

- **Desarrollo (en tiempo y frecuencia)**

Analice los efectos de cambiar las amplitudes de la banda base en el punto A.

Analice los efectos de un desfase de 80° .

Encuentre en dB la relación banda lateral no deseada a deseada en ambos casos.

- **Presentación**


La presentación del trabajo será realizada en clase, de acuerdo al cronograma y en grupo, donde los alumnos mostrarán el caso funcionando y se realizarán preguntas sobre la resolución.




Deberán también generar un informe con:

- Carátula con datos del grupo, docente, materia, nombre del laboratorio y año.
 - Contenido con el desarrollo del trabajo.
 - Conclusiones.
- **Puntos de medición (relacionados con el esquema de implementación)**


Punto de medición A, B, C y D

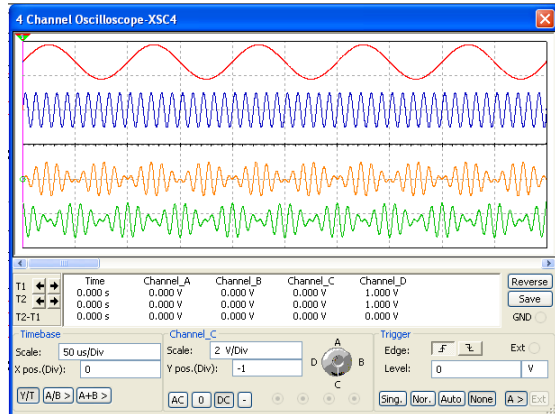


Punto de Medición E

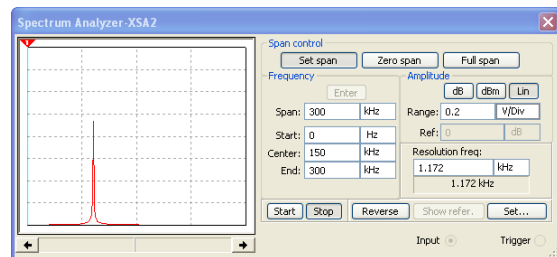

Punto de Medición F

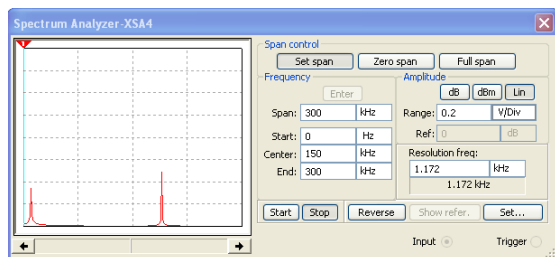

Punto de Medición G

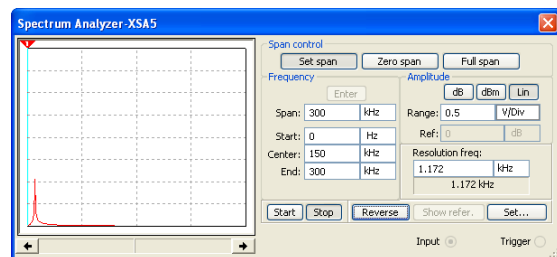



El siguiente es el circuito que puede ser utilizado como guía para la implementación:

